Aufgabe

Zu welchen Logikgattern gehören die folgenden Zeitablaufdiagramme? **Fülle den Lückentext und ergänze die Schaltung mit dem korrekte Symbol.**

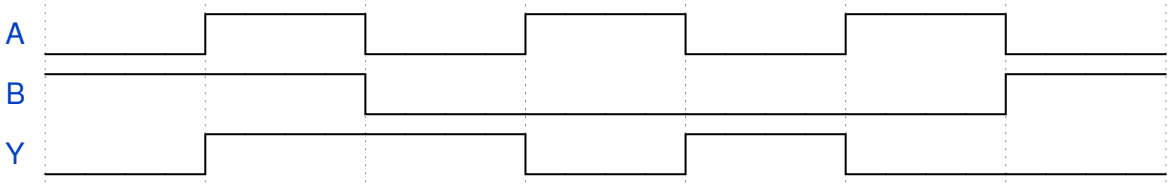

Lösung

Das Element ist ein _____ Baustein

Aufgabe

Zu welchen Logikgattern gehören die folgenden Zeitablaufdiagramme? **Fülle den Lückentext und ergänze die Schaltung mit dem korrekte Symbol.**

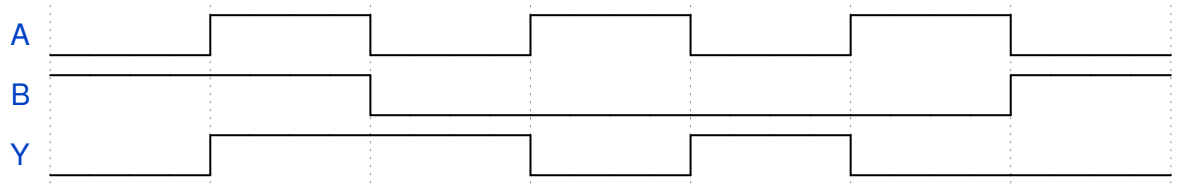

Lösung

Das Element ist ein XNOR Baustein